
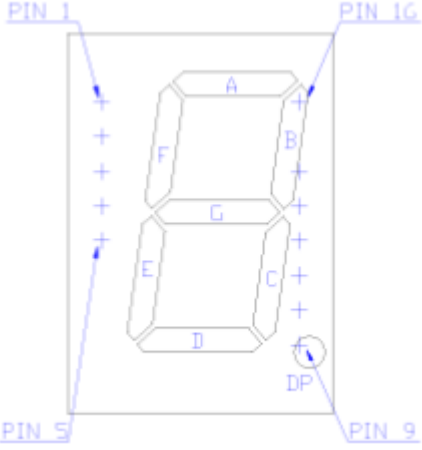
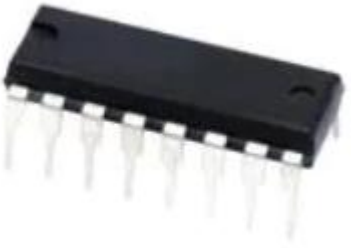
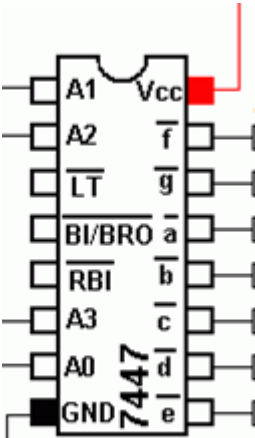


# VISUALIZZA NUMERO DISPLAY 7 SEGMENTI SENZA ARDUINO

<p>Display FYS-8011-BUHR-21 catodo comune</p> 		<p>Catodo 3,5,11,16  A 1  B 14  C 12  D 10  E 4  F 2  G 13  Dp 9</p>
<p>Decodificatore SN 74 LS 47 N</p> 		<p>Collegato al display visualizza le cifre con una sequenza binaria A3 A2 A1 A0</p> <p>per esempio  0 1 1 0  Visualizza il numero 6</p>
<p>Altri materiali  Breadboard, fili di collegamento  7 Resistenza 330 <math>\Omega</math>  4 resistenze 60 <math>\Omega</math>-  12 resistenze 10 k <math>\Omega</math>  12 resistenze 2 k<math>\Omega</math>  9 pulsanti  12 Transistor 2N222.</p>		

